

# 中山大学数据科学与计算机学院本科生实验报告

## (2017 学年春季学期)

课程名称: 计算机组成原理实验

任课教师: 郭雪梅

助教: 李声涛、王绍菊

年级&班级	15 级 18 班	专业(方向)	软件工程 (移动信息工程)
学号	15352408	姓名	张稼伟
电话	13531810182	Email	<a href="mailto:709075442@qq.com">709075442@qq.com</a>
开始日期	2017.5.19	完成日期	2017.5.19

### 一、实验题目

设计一个 ALU 运算器主要执行 5 种操作: 与, 或, 加, 减, 小于设置。其中一个为可从 basys3 板输入的 8 位操作数, 输入后会扩展成 32 位, 另一个操作数为常数, 我设为 15。

### 二、实验目的

- (1) 了解运算器的组成结构。
- (2) 掌握运算器的工作原理。

### 三、实验内容

#### 1. 实验步骤

- (1) 打开 vivadao, 建立名为 ALU 的 RTL 项目。
- (2) 增加三个代码文件, 依次为 signext.v, alu.v, top.v。每个文件的代码及相应功能如下:

**signext.v: 将 8 位输入扩展成 32 位**

```
module signext(  
    input [7:0] inst, // 输入8位  
    output [31:0] data // 输出32位  
);  
//将8位输入扩展成32位输出  
// assign data = inst[7:7]?{24'hfffffff, inst}:{24'h000000, inst};  
assign data = {24'h000000, inst};  
endmodule
```

**alu.v: 运算器模块, 根据aluCtr对两个操作数input1和input2选择相应的运算, 结果存在aluRes, zero是判断结果是否为0,**

```
module alu(  
    input [31:0] input1,  
    input [31:0] input2,  
    input [3:0] aluCtr,
```

```

        output reg[31:0] aluRes,
        output reg zero
    );
    always @(input1 or input2 or aluCtr) // 运算数或控制码变化时操作
    begin
        case(aluCtr)
            4'b0110: // 减
                begin
                    aluRes = input1 - input2;
                    if(aluRes == 0)
                        zero = 1;
                    else
                        zero = 0;
                end
            4'b0010: // 加
                begin
                    aluRes = input1 + input2;
                    if(aluRes == 0)
                        zero = 1;
                    else
                        zero = 0;
                end
            4'b0000: // 与
                begin
                    aluRes = input1 & input2;
                    if(aluRes == 0)
                        zero = 1;
                    else
                        zero = 0;
                end
            4'b0001: // 或
                begin
                    aluRes = input1 | input2;
                    if(aluRes == 0)
                        zero = 1;
                    else
                        zero = 0;
                end
            4'b1100: // 异或
                begin
                    aluRes = ~(input1 | input2);
                    if(aluRes == 0)
                        zero = 1;
                    else
                        zero = 0;
                end
        end
    end

```

```

        4'b0111: // 小于设置
        begin
            if(input1<input2)
                aluRes = 1;
            else
                aluRes = 0;
            zero=0;
        end
    default:
        begin
            aluRes = 0;
            zero=0;
        end
    endcase
end
endmodule

```

**top.v: 顶层模块**，依次调用扩展数字模块和ALU模块，设置input2为常数15. 其输出是ALU输出的高四位和低四位拼接，以及一个zero。

```

module top(
    input [7:0] input1,
    input [3:0] aluCtr,
    output [7:0] output1,
    output zero
);
wire [31:0] input2;
assign input2=32'h0000_000f; //input2=15
wire [31:0] aluRes;
wire[31:0] expand;
//扩展数字模块
signext sign_expand(
    .inst(input1),
    .data(expand)
);
// 实例化ALU模块
alu myalu(.input1(expand),
    .input2(input2),
    .aluCtr(aluCtr),
    .aluRes(aluRes),
    .zero(zero));
assign output1={aluRes[31:28], aluRes[3:0]};
endmodule

```

(3) 在 Add Sources 里新建仿真文件 alusim。输入仿真代码。仿真代码如下：

```

`timescale 1ns / 1ps
module alusim;
// Inputs

```


```

reg [7:0] input1;
reg [3:0] aluCtr;
wire [7:0] output1;
wire zero;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
top uut (
    .input1(input1),
    .aluCtr(aluCtr),
    .output1(output1),
    .zero(zero)
);
initial begin
// Initialize Inputs
    input1 = 1;          //1-15
    aluCtr = 4'b0110;
    #100;                //15-15
    input1 = 15;
    aluCtr = 4'b0110;
    #100                 //1+15
    input1 = 1;
    aluCtr = 4'b0010;
    #100                 //1&15
    input1 = 1;
    aluCtr = 4'b0000;
    #100                 //1|15
    input1 = 1;
    aluCtr = 4'b0001;
    #100                 //1<15
    input1 = 1;
    aluCtr = 4'b0111;
    #100                 //16<15
    input1 = 16;
    aluCtr = 4'b0111;
end
endmodule


```

每句时延后的功能都加了注释，方便观察波形是否正确

 
(4) 点击 Run Simulation 选择 Run Behavioral Simulation 开始仿真。



(5) 与仿真代码每句的注释相比较，发现波形符合预期。

 

 (6) 仿真完成后点击 Run Synthesis 完成综合。综合完成后点击 Run Implementation 完成实现




(7) 实现完成之后 Open Implemented Design, 完成 I/O 管脚分配。其中 aluCtr[3:0] 对应 SW15~SW12; input1[7:0] 对应 SW7~SW0; output1[7:4] 对应 led15~led12, 是结果的高 4 位; output1[3:0] 对应 led12~led8, 是结果的低 4 位; zero 对应 led0, 指示结果是否为 0。

Name	Direction	Neg Diff Pair	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std	Vcco	Vref	Drive Strength	Slew Typ
aluCtr[3]	IN		P2		34	LVCNMOS33*	3.300			
aluCtr[2]	IN		P1		34	LVCNMOS33*	3.300			
aluCtr[1]	IN		U1		34	LVCNMOS33*	3.300			
aluCtr[0]	IN		P2		34	LVCNMOS33*	3.300			
input1[7]	IN		P13		14	LVCNMOS33*	3.300			
input1[6]	IN		P14		14	LVCNMOS33*	3.300			
input1[5]	IN		P15		14	LVCNMOS33*	3.300			
input1[4]	IN		P15		14	LVCNMOS33*	3.300			
input1[3]	IN		P17		14	LVCNMOS33*	3.300			
input1[2]	IN		P16		14	LVCNMOS33*	3.300			

(8) 点击 Generate Bitstream 生成比特流文件。


(9) 点击 Hardware Manager 下的 Open Target, 添加板子。

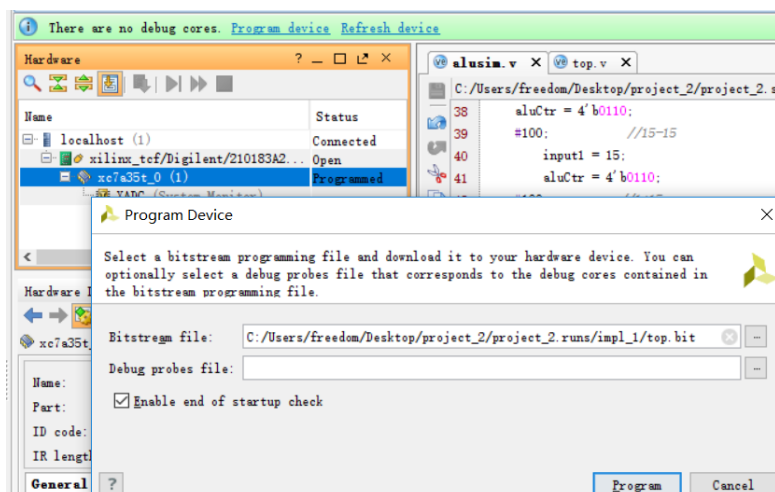(10) 点击 Hardware Manager 下的 Program Device, 选择板子，烧录 bit 文件。



(11) 完成烧录，就可以使用板子了。

## 2. 实验原理

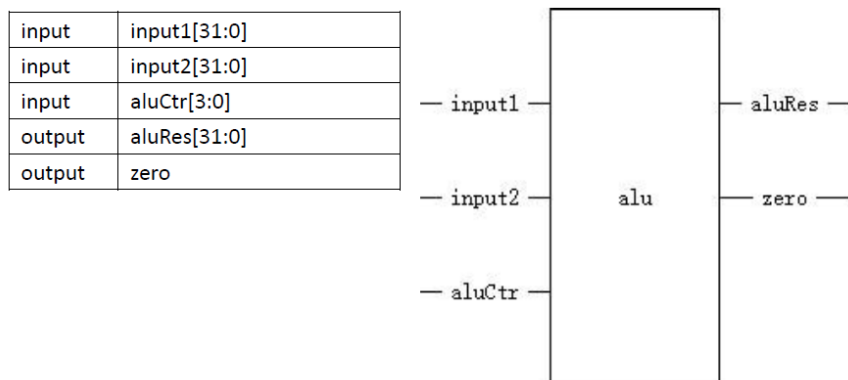


ALU 主要执行 5 种操作：与，或，加，减，小于设置。这五种操作可以使用四位的编码表示：0000，0001，0010，1110，0111。指令不同，则对应的 ALU 运算不同，所以该模块需要根据指令来控制 ALU 进行正确的运算。

根据 aluCtr 的不同进行相应的运算操作，将操作结果赋值到输出变量。具体的运算规则如下表所示：

表 1 运算规则

操作码 op	运算结果
0000	与
0001	或
0010	加
1110	减
0111	小于设置
其他	32'h00000000;


将 8 位输入扩展成 32 位，只要在前面补足 0 即可

 

 
#### 四、实验结果

下面展示一些和仿真时一样的运算。

$1-15=-14$ ，可以知道-14补码为ffff fff2，高四位位1，末四位为0010，显示正确。




$15-15=0$ ，只有zero灯亮，显示正确。

 

$1+15=16=32'h00000010$ ，高四位低四位都是0，所以没灯亮，显示正确。




$1\&15=1$ ;

 





$1|15=15;$

 

$1<15$ , 符合要求, 则结果为1.

 

 $16<15$ , 不符合不等式关系, 则结果为0, 这里我设置了不等关系的结果为0, zero也不会亮



## 五、实验感想

这一次的实验是设计一个 ALU。虽然老师一如既往给出了代码, 但是这次代码并不全, 需要我们自行进行补充, 同时还有的是要做修改。这就比较好地考验了我们的动手能力以及对所学知识的掌握程度。这代码设计上我暂时没有遇到什么问题。但要注意的是随着我们的代码越来越多, 适当的注释是非常有必要的, 可以帮助我们快速理清代码的流程。