

# 实验报告

实验名称：vivado 实验五

院系：

数据科学与计算机学院  
软件工程(移动信息工程)

班级： 1518

姓名： 张镓伟

学号： 15352408

指导老师： 郭雪梅

## 一、实验内容：

设计 8 位的加减法器，设计一个可变位宽的加减法器并在 vivado 内进行封装成 ip 核，再新建一个工程调用之前设计的 ip 核。

## 二、实验目的：

1. 熟练使用 vivado 的各种功能。
2. 练习 verilog 编程。

## 三、实验原理：


加减法运算器设计依据：

**Subtract B from A = add 2's complement of B to A**

**In 2's complement:  $-B = \sim B + 1$**

即将减法也转变成加法，减数变成其补码再与被减数相加就是原减法的结果。而若是加法则正常相加。

电路图参照：

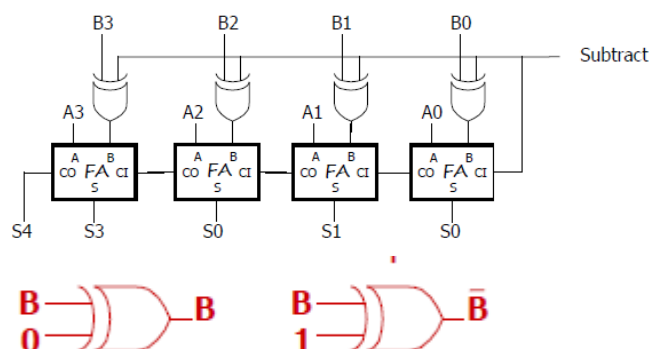

代码设计：

```
module addsub
#(parameter WIDTH=8)          //指定数据宽度参数，缺省值是8
(
    input [(WIDTH-1):0] a,      // 缺省位数由参数WIDTH决定
    input [(WIDTH-1):0] b,
    input  sub,                 // =1为减法
    output [(WIDTH-1):0] sum,
    output cf,                  // 进位标志
    output ovf,                 // 溢出标志
    output sf,                  // 符号标志
    output zf                   // 为0标志
);
wire [(WIDTH-1):0] subb;
wire [(WIDTH-1):0] subb1;
wire cf2;
assign subb1 = b ^ {WIDTH{sub}};
assign subb=subb1+sub;
assign {cf2, sum}=a+subb;
assign sf =sum[WIDTH-1];
assign zf=(sum==0)?1:0;
assign cf=cf2^sub;
assign ovf=(a[WIDTH-1]^sum[WIDTH-1])&(subb[WIDTH-1]^sum[WIDTH-1]);

endmodule
```

代码中各变量的解释与表达式的推导：

**sub:** 减法标志，0为加法，1为减法。

**subb1:** B的反码，加法时为本身,减法时各位取反。真值表如下

B	sub	subb1
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

由真值表可知 $\text{subb1} = B \wedge \text{sub}$

subb:B的补码，减法时为反码+1=subb1+sub；加法时为B本身=反码+0=subb1+sub。

sum: 为A与B的补码相加的结果。

cf2: 为A与B的补码相加后最高位的溢出结果。

sf: 结果sum的符号位，即其最高位。

zf: sum为0时zf=1，sum为1时zf=0；

cf: 加法的进位标志，需分加减法情况考虑，减法中的进位其实是借位，真值表如下：


sub	cf2	cf
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

可得 $cf=cf2 \wedge sub$ 。


ovf: 溢出标志。如果sum的最高位与a和b的补码的最高位都不一样就说明相加发生了溢出。

#### 四、实验过程：


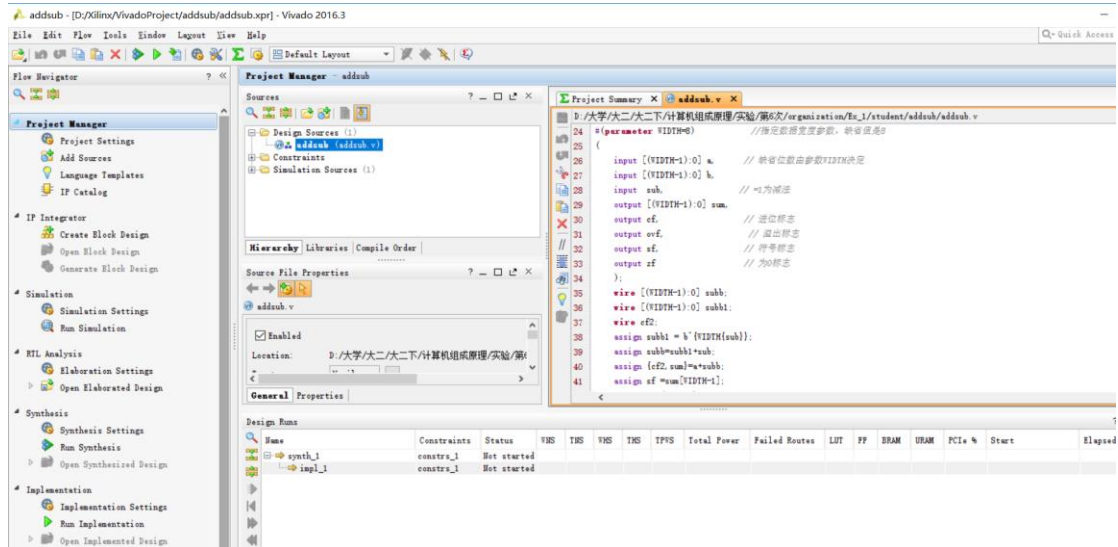
- 1.打开 vivado，创建一个关于 Artix-7 xc7a35tcpg236-1 型号的 basys3 开发板的 RTL project，project 命名为 addsub。
- 2.添加空白代码文件 addsub.v，将我们实验原理中的代码写在该文件中并保存。如下图：



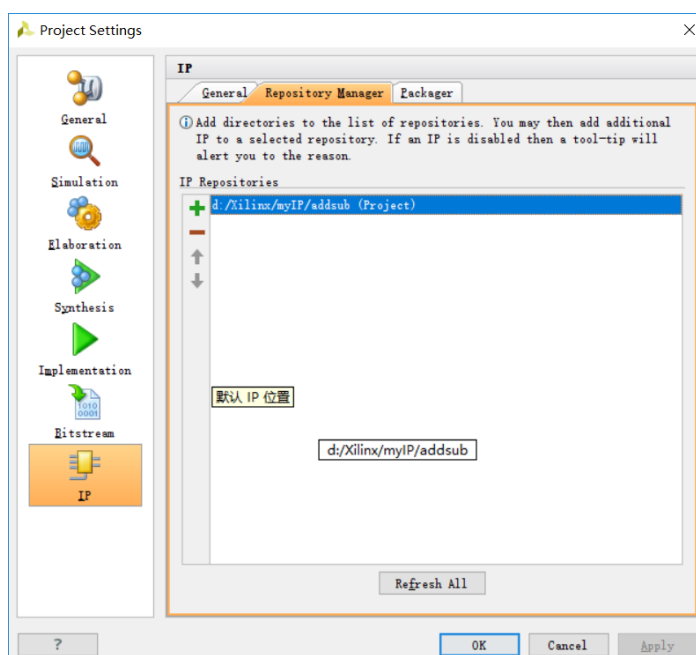
3. 点击project setting->IP,在package界面上可以设置库名和目录。我定义库名为addsub。然后点击菜单栏tool->create and package ip选项默认，一直点击next，在最后点finish。在新界面Review and package 一项中点击package ip完成ip的封装。
- 4.创建一个新的调用该 ip 的工程文件，我起名为 addsub8。点点击project setting->IP,在该界面将之前设计的 ip 核所在工程路径添加到“ip repositories”中，点击 ok。



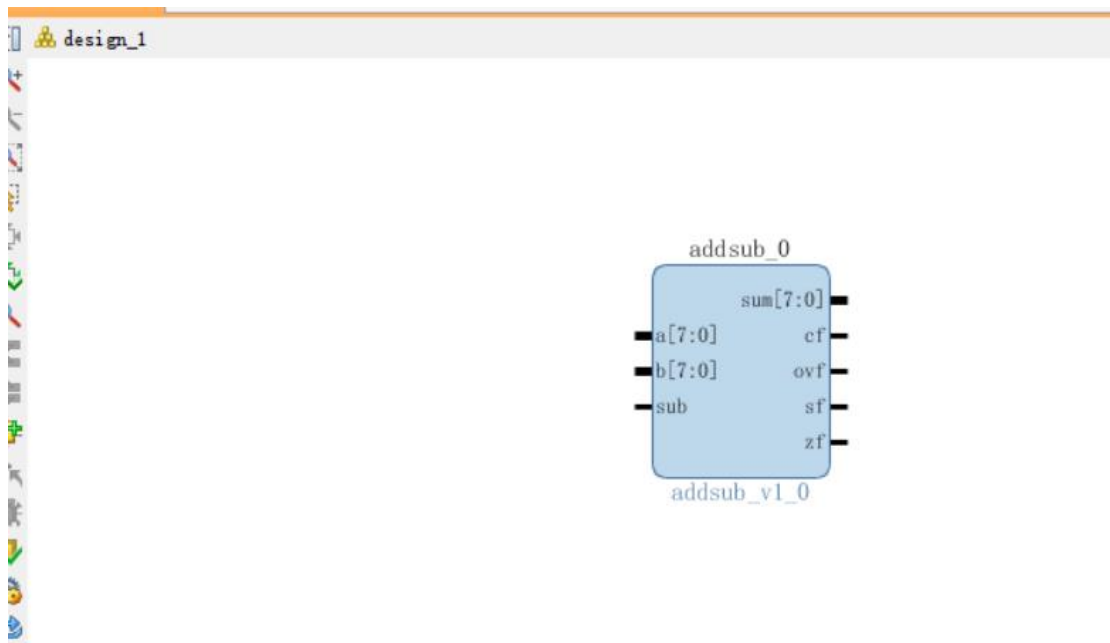 5. 在ip integrator选项中， 点击create block design， 创建之后在新出现的界面中点击add ip。在新出现的界面中在搜索栏里输入之前设计的ip的名字， 双击将ip核添加进去。



 6. 接下来将引脚引出， 右击a-> make external, 则将a引出， 其他端口类似。



7. 在source窗口下，右击->选择create HDL wrapper, 点击ok，则生成文件内调用了译码器ip核。

8.增加仿真文件。在source窗口下，右击Simulation Sources，选择Add Sources..添加写好的仿真文件addsub\_sim.v。仿真代码如下：

```
module addsub_sim(    );

    // input

    reg [7:0] a = 8'd01111111;

    reg [7:0] b = 8'd00111111;

    reg sub = 0;

    //output

    wire [7:0] sum;

    wire cf;

    wire ovf;

    wire sf;

    wire zf;

    addsub8_wrapper addsub8

        (.a(a),
```

```

        .b(b),

        .cf(cf),

        .ovf(ovf),

        .sf(sf),

        .sub(sub),

        .sum(sum),

        .zf(zf));

// initial

addsub #(8) U (a,b,sub,sum,cf,ovf,sf,zf);

initial begin

#50 sub = 1;

#50 begin a = 8'd00001111; b = 8'd00000010; sub = 0; end

#50 begin a = 8'd00000011; b = 8'd00000010; sub = 0; end

#50 begin a = 8'd01111111; b = 8'd00000010; sub = 0; end

#50 begin a = 8'd00010110; b = 8'd00010111; sub = 1; end

#50 begin a = 8'd00001111; b = 8'd00000001; sub = 0; end

#50 begin a = 8'd11111111; b = 8'd00000001; sub = 0; end

end

endmodule


```

9. 左边菜单栏下Simulation一栏中点击Run Simulation 选择Run behavioral Simulation 完成仿真。



#### 四、实验结果

注意图中波形图里的数字是以十六进制标注的。

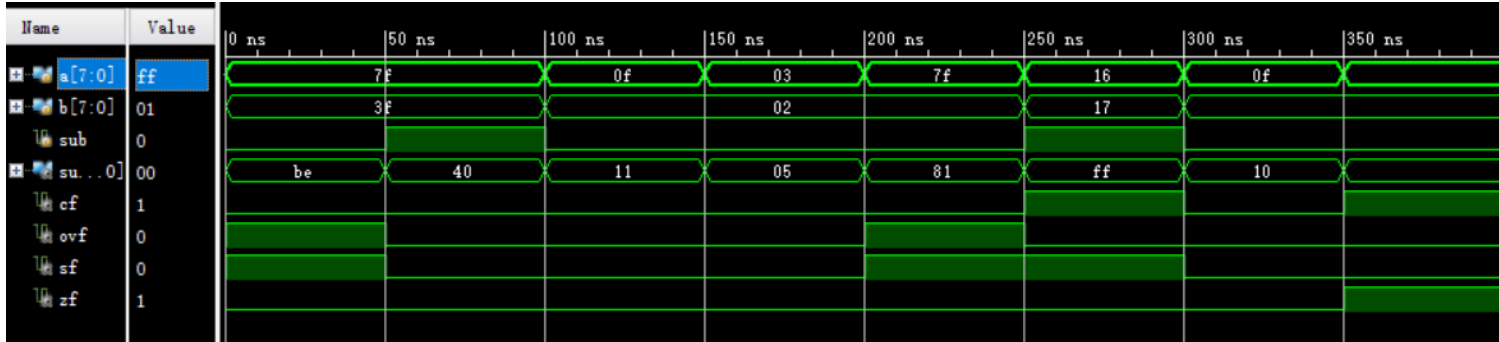

分析：前 50ns:  $a=0111\_1111b=7fh$ ,  $b=0011\_1111b=3fh$ ;

$a+b=beh$ , 正确。但  $beh=10111110b$  符号位变了，  
两个正数相加改变了符号位说明发生了一处，  
 $ovf=1$ ,  $sf=1$ , 正确。 $cf=zf=0$ , 正确。

50-100ns:  $a-b=7fh-3fh=40h$ , 正常相减，无溢出，无借位。

100-150ns:  $a+b=fh+2h=11h$ , 正常相加，无溢出，无进位。

150-200ns:  $a+b=3h+2h=5h$ , 正常相加，无溢出，无进位。

200-250ns:  $a+b=7fh+2h=81h$ , 符号位从0变成1，发生溢出。

250-300ns:  $a+b=16h-17h=ffh$ , 结果是-1, -1的补码就是所有位  
为1, 结果正确。相减为负数，说明发生了借位，  
 $cf=1$ 。

300-350ns:  $a+b=fh+1h=10h$ 。正常相加，无溢出，无进位。

350-400ns:  $a+b=ffh+1h$ 。即  $-1+1=0$ 。无溢出，有进位  $cf=1$ ,  
 $sum=0$  则  $zf=1$ 。

以上各结果均正确，说明加减法器设计正确。

## 五、实验感想

这次实验主要学会了如何使用vivado编写verilog代码，打包IP以及调用ip和仿真功能。前三者其实上学期我就已经做得很熟练了，所以这次我新掌握的是如何使用仿真功能。要仿真首先要写仿真代码，代码中通过“#数字”的组合来给电路的某段波形做延迟以便于我们观看每一步的结果。仿真结果中我们可以使用ctrl+滚轮的方式改变时间间隔，从而将图像调整到合适的大小以便于观察。